

# Computer System Architecture(1,2장)



# DIGITAL LOGIC CIRCUITS


- ❖ 논리 게이트(Logic Gates)
- ❖ 부울 함수(Boolean Algebra)
- ❖ 맵의 간소화(Map Simplification)
- ❖ 조합 회로(Combinational Circuits)
- ❖ 플립 플롭(Flip-Flops)
- ❖ 순차회로(Sequential Circuits)
- ❖ 메모리 구성(Memory Components)
- ❖ 집적 회로(Integrated Circuits)



# LOGIC GATES
 
## ❖ 디지털 컴퓨터

- 컴퓨터가 2진 바이너리 신호를 이용하여 디지털 정보를 표현
- 왜 2진수인가? 10진수 외 다른 수 대신 이용이 불가능할까?
  - ◆ Electronic signal




- ◆ Consider the calculation cost - Add

|   |   |    |
|---|---|----|
|   | 0 | 1  |
| 0 | 0 | 1  |
| 1 | 1 | 10 |

|   | 0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 2 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 3 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |



# BASIC LOGIC BLOCK - GATE -

 

## ❖ 두 타입의 기초 블록

### ■ Combinational (조합) 논리 블록

- ◆ Logic Blocks whose output logic value
- ◆ 오직 현재 입력 값에 의해 출력값이 결정









### ■ Sequential (순차) 논리 블록

- ◆ Logic Blocks whose output logic value
- ◆ 현재 입력값과 블록의 상태값(저장된 정보)에 의해 출력값이 결정

## ❖ 회로 함수의 표현 방법

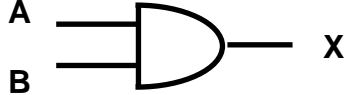
- Truth Table
- Boolean Function
- Karnaugh Map

# COMBINATIONAL GATES
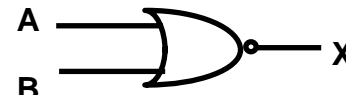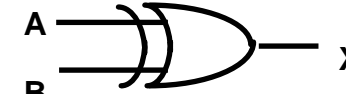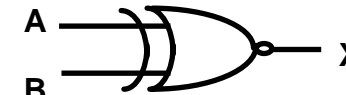
| Name   | Symbol  | Function                                     | Truth Table   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>AND</b>                                     |    | $X = A \cdot B$<br>or<br>$X = AB$            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> | A | B | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A  | B   | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 0   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 1   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 1   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>OR</b>                                      |    | $X = A + B$                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> | A | B | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A  | B   | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 0   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 1   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 1   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>I</b>                                       |    | $X = A'$                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>  | A | X | 0 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A  | X   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 1   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Buffer</b>                                  |    | $X = A$                                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>  | A | X | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A  | X   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 0   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 1   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>NAND</b>                                    |    | $X = (AB)'$                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | A | B | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A  | B   | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 0   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 1   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 1   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>NOR</b>                                     |   | $X = (A + B)'$                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | A | B | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A  | B   | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 0   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 1   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 1   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>XOR</b><br>Exclusive OR                     |  | $X = A \oplus B$<br>or<br>$X = A'B + AB'$    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | A | B | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A  | B   | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 0   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 1   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 1   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>XNOR</b><br>Exclusive NOR<br>or Equivalence |  | $X = (A \oplus B)'$<br>or<br>$X = A'B' + AB$ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> | A | B | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A  | B   | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 0   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 1   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0   | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 1   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |




# LOGIC CIRCUIT DESIGN

 

| x | y | z | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

$$F = x + y'z$$

 

# BOOLEAN ALGEBRA

## ❖ 부울 대수

- 2진 변수와 논리 연산자로 구성된 대수
- 부울 대수는 디지털 논리합성과 분석에 유용
  - ◆ 입출력 신호는 부울 변수에 의해 표현
  - ◆ 디지털 논리 함수는 논리연산자에 의해서 표현(Boolean Function)
  - ◆ 부울 함수로부터 AND, OR, I 로 논리 다이어그램을 구성

## ❖ 진리표

- 디지털 논리 회로의 가장 기초적인 표현은 진리표
  - ◆ 입력값의 모든 조합(MINTERMS)으로 출력을 표현한 테이블
  - ◆ n 입력 변수  $\rightarrow 2^n$  minterms

# 부울 대수에 의한 기본 정의

$$[1] \quad x + 0 = x$$

$$[3] \quad x + 1 = 1$$

$$[5] \quad x + x = x$$

$$[7] \quad x + x' = 1$$

$$[9] \quad x + y = y + x$$

$$[11] \quad x + (y + z) = (x + y) + z$$

$$[13] \quad x(y + z) = xy + xz$$

$$[15] \quad (x + y)' = x'y'$$

$$[17] \quad (x')' = x$$

$$[2] \quad x \cdot 0 = 0$$

$$[4] \quad x \cdot 1 = x$$

$$[6] \quad x \cdot x = x$$

$$[8] \quad x \cdot x' = 0$$

$$[10] \quad xy = yx$$

$$[12] \quad x(yz) = (xy)z$$

$$[14] \quad x + yz = (x + y)(x + z)$$

$$[16] \quad (xy)' = x' + y'$$

## ❖ 테이블의 용도

[15] and [16] : De Morgan's Theorem


- 부울 대수에 의한 간소화
- 다른 logic gates를 사용한 논리 블록도를 얻기 위하여 동일한 부울함 수 유도
  - 보통 AND, OR, I
  - 이와 다른 형식으로 NANDs 나 NORs 로 표현
    - De Morgans 정의에 의해 적용

$$x'y' = (x + y)'$$

I, AND → NOR

$$x' + y' = (xy)'$$

I, OR → NAND



 



   
# EQUIVALENT CIRCUITS

Many different logic diagrams are possible for a given Function

$$\begin{aligned} F &= ABC + ABC' + A'C \quad \dots \quad (1) \\ &= AB(C + C') + A'C \quad [13] \quad (2) \\ &= AB \cdot 1 + A'C \quad [7] \\ &= AB + A'C \quad [4] \quad (3) \end{aligned}$$



# COMPLEMENT OF FUNCTIONS

디지털 논리 회로는 부울 함수를 이용하여 AND, OR, 그리고 Invert operator을 사용되어 표현 되어야 한다. → 부울 함수를 보충하는것.

- 모든값과 수식을 각각 정렬하여 괄호 안에 표현 한다.

$$A,B,\dots,Z,a,b,\dots,z \Rightarrow A',B',\dots,Z',a',b',\dots,z'$$
$$(p + q) \Rightarrow (p + q)'$$

- 모든 연산을 조합하여 재배치 한다.


$$\text{AND} \Rightarrow \text{OR}$$
$$\text{OR} \Rightarrow \text{AND}$$

- 기본적으로, 넓은 범위는 드모르간 법칙을 이용한다.

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)' \Rightarrow x_1'x_2' \dots x_n'$$

$$(x_1x_2 \dots x_n)' \Rightarrow x_1' + x_2' + \dots + x_n'$$


# SIMPLIFICATION

 

## ❖ 부울 함수에 의한 간소화

- 최적화된 같은 표현을 찾아낸다.
- 간단한 함수로 나타내기 위해서는, 간단하게 완성된 수식을 정리하여야된다.
- 하지만, 복잡한 함수에서는 매우 어려운 일이다.

## ❖ 카르노 맵은 간단한 부울 함수로 나타낼수 있도록 해준다.

 

# KARNAUGH MAP



## ❖ n개의 입력을 갖는 논리 회로

(n-variable sum-of-products form of Boolean Function, or Truth Table)

- $2^n$  개의 셀로 구성
- 각셀은 최소항(minterm)
- 함수 값  $f(x)$ 는 최소항의 조합으로 표현  
함수  $f(x)$ 의 값은 각 입력값의 최소항의 조합  
→ 1-셀, 0-셀
- 이진 표현으로 나타내어지는 입력값은 십진수의 표현과 동일

### Karnaugh Map



| x | F |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

  

$$F(x) = \sum (1)$$

↑  
1-cell

| x | y | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

  

$$F(x,y) = \sum (1,2)$$

# KARNAUGH MAP

| x | y | z | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

|   |   | y  |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | yz | 00 | 01 | 11 |
| x | 0 | 0  | 1  | 3  | 2  |
|   | 1 | 4  | 5  | 7  | 6  |

|   |   | yz |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| x | 0 | 0  | 1  | 0  | 1  |
|   | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  |

$$F(x,y,z) = \sum (1,2,4)$$

| u | v | w | x | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

|   |    | w  |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
|   |    | wx | 00 | 01 | 11 |
| u | 00 | 0  | 1  | 3  | 2  |
|   | 01 | 4  | 5  | 7  | 6  |
|   | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
|   | 10 | 8  | 9  | 11 | 10 |

|    |    | wx |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
|    |    | 00 | 01 | 11 | 10 |
| uv | 00 | 0  | 1  | 1  | 0  |
|    | 01 | 0  | 0  | 0  | 1  |
|    | 11 | 0  | 0  | 0  | 1  |
|    | 10 | 1  | 1  | 1  | 0  |

$$F(u,v,w,x) = \sum (1,3,6,8,9,11,14)$$



# MAP SIMPLIFICATION - 2

## ADJACENT CELLS -

$$\text{Rule: } xy' + xy = x(y+y') = x$$

### Adjacent cells

- 이진 표현은 비트 안에 있는 것 과 다르다.  
→ 인접한 셀 최소항은 각각 다른 변수를 가지고 있다.

- 인접한 셀 (1,0), (1,1) 의 최소항은,  
 $x \cdot y' \rightarrow x=1, y=0$   
 $x \cdot y \rightarrow x=1, y=1$

$F = xy' + xy$  can be reduced to  $F = x$   
From the map


$$\begin{aligned} F(x,y) &= \sum (2,3) \\ &= xy' + xy \\ &= x \end{aligned}$$

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | 0 | 1 |
| 0 |  | 0 | 0 |
| 1 |  | 1 | 1 |


2 adjacent cells  $xy'$  and  $xy$   
→ merge them to a larger cell  $x$
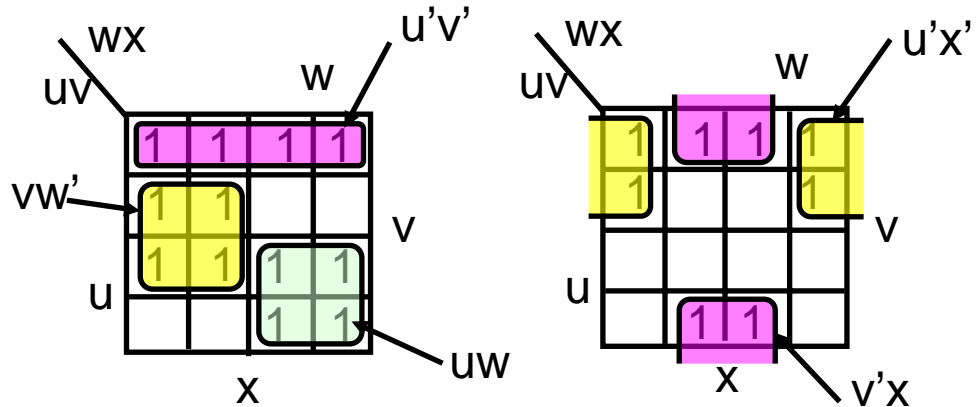
# MAP SIMPLIFICATION MORE THAN 2 CELLS


$$\begin{aligned}
 &u'v'w'x' + u'v'w'x + u'v'wx + u'v'wx' \\
 &= u'v'w'(x'+x) + u'v'w(x+x') \\
 &= u'v'w' + u'v'w \\
 &= u'v'(w'+w) \\
 &= u'v'
 \end{aligned}$$


 
$$\begin{aligned}
 &u'v'w'x' + u'v'w'x + u'vw'x' + u'vw'x + uvw'x' + uvw'x + uv'w'x' + uv'w'x \\
 &= u'v'w'(x'+x) + u'vw'(x'+x) + uvw'(x'+x) + uv'w'(x'+x) \\
 &= u'(v'+v)w' + u(v'+v)w' \\
 &= (u'+u)w' = w'
 \end{aligned}$$



# MAP SIMPLIFICATION

 

$$F(u,v,w,x) = \sum (0,1,2,9,13,15)$$

(0,1), (0,2), (0,4), (0,8)

**Adjacent Cells of 1**

**Adjacent Cells of 0**

(1,0), (1,3), (1,5), (1,9)

...

...

**Adjacent Cells of 15**

(15,7), (15,11), (15,13), (15,14)

**Merge (0,1) and (0,2)**

-->  $u'v'w' + u'v'x'$

**Merge (1,9)**

-->  $v'w'x$

**Merge (9,13)**

-->  $uw'x$

**Merge (13,15)**

-->  $uvx$

$$F = u'v'w' + u'v'x' + v'w'x + uw'x + uvx$$

But (9,13) is covered by (1,9) and (13,15)



$$F = u'v'w' + u'v'x' + v'w'x + uvx$$


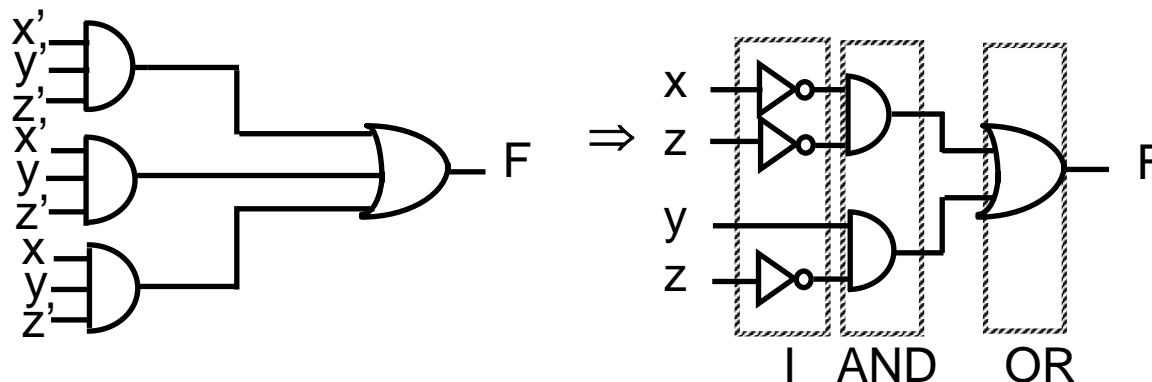 
# IMPLEMENTATION OF K-MAPS - Sum-of-Products Form -

Logic function represented by a Karnaugh map can be implemented in the form of I-AND-OR


A cell or a collection of the adjacent 1-cells can be realized by an AND gate, with some inversion of the input variables.


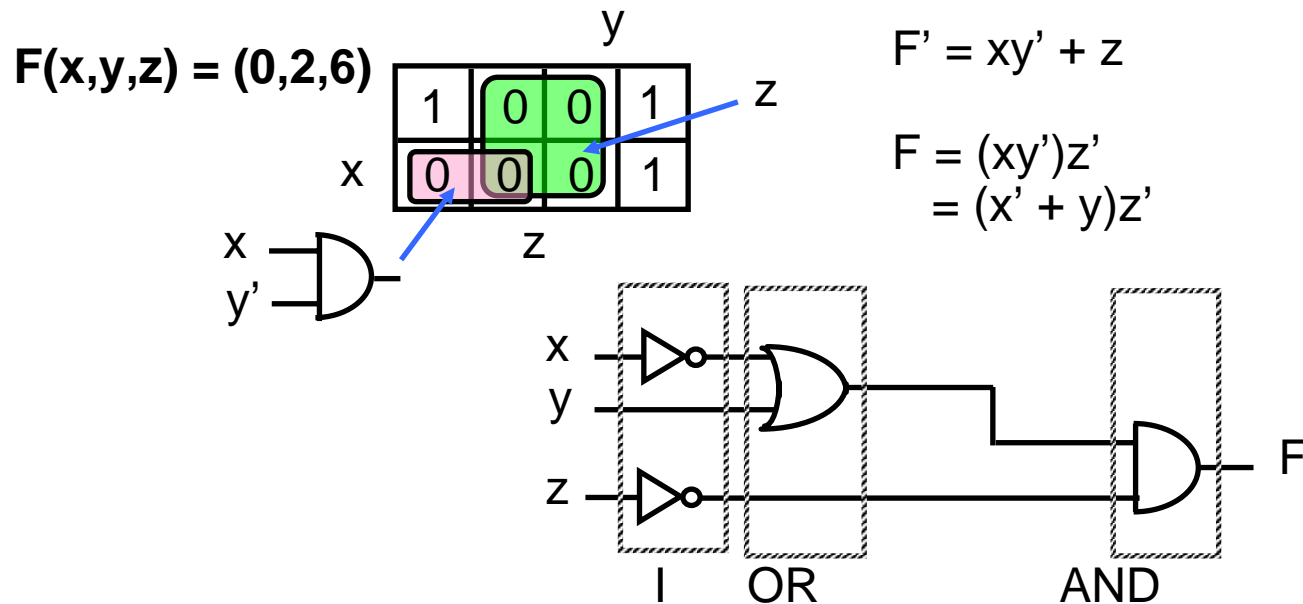
# IMPLEMENTATION OF K-MAPS - Product-of-Sums Form -

Logic function represented by a Karnaugh map can be implemented in the form of I-OR-AND

If we implement a Karnaugh map using 0-cells, the complement of F, i.e., F', can be obtained. Thus, by complementing F' using DeMorgan's theorem F can be obtained





# IMPLEMENTATION OF K-MAPS - Don't-Care Conditions -

In some logic circuits, the output responses for some input conditions are don't care whether they are 1 or 0.

In K-maps, don't-care conditions are represented by d's in the corresponding cells.

Don't-care conditions are useful in minimizing the logic functions using K-map.

  - Can be considered either 1 or 0
- Thus increases the chances of merging cells into the larger cells  
--> Reduce the number of variables in the product terms



# COMBINATIONAL LOGIC CIRCUITS

Half Adder


| x | y | c | s |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

|     | y   |
|-----|-----|
| x   | 0 0 |
| 0 1 | x   |

$c = xy$

|     | y   |
|-----|-----|
| x   | 0 1 |
| 1 0 | x   |

$s = xy' + x'y$   
 $= x \oplus y$

 

Full Adder

| x | y | $C_{n-1}$ | $C_n$ | S |
|---|---|-----------|-------|---|
| 0 | 0 | 0         | 0     | 0 |
| 0 | 0 | 1         | 0     | 1 |
| 0 | 1 | 0         | 0     | 1 |
| 0 | 1 | 1         | 1     | 0 |
| 1 | 0 | 0         | 0     | 1 |
| 1 | 0 | 1         | 1     | 0 |
| 1 | 1 | 0         | 1     | 0 |
| 1 | 1 | 1         | 1     | 1 |

|     | y         |
|-----|-----------|
| x   | 0 0       |
| 0 1 | x         |
| 1 1 | $C_{n-1}$ |
| 1 0 | $C_n$     |


|     | y         |
|-----|-----------|
| x   | 0 1       |
| 1 0 | x         |
| 0 1 | $C_{n-1}$ |
| 1 0 | S         |

$$C_n = xy + xC_{n-1} + yC_{n-1}$$

$$= xy + (x \oplus y)C_{n-1}$$

$$S = x'y'C_{n-1} + x'yc'_{n-1} + xy'c'_{n-1} + xyc_{n-1}$$
 
$$= x \oplus y \oplus C_{n-1} = (x \oplus y) \oplus C_{n-1}$$



# COMBINATIONAL LOGIC CIRCUITS

## Other Combinational Circuits

**Multiplexer**

**Encoder**

**Decoder**

**Parity Checker**


**Parity Generator**

**etc**

# MULTIPLEXER


## 4-to-1 Multiplexer

| Select |       | Output |
|--------|-------|--------|
| $S_1$  | $S_0$ | Y      |
| 0      | 0     | $I_0$  |
| 0      | 1     | $I_1$  |
| 1      | 0     | $I_2$  |
| 1      | 1     | $I_3$  |

 


# ENCODER/DECODER

## Octal-to-Binary Encoder

 

## 2-to-4 Decoder


| E | A <sub>1</sub> | A <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 0 | 0              | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              |
| 0 | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 1              |
| 0 | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 0              |
| 1 | d              | d              | 1              | 1              | 1              | 1              |

 


# FLIP FLOPS
 
## Characteristics

- 2 stable states
- Memory capability
- Operation is specified by a Characteristic Table



 In order to be used in the computer circuits, state of the flip flop should have input terminals and output terminals so that it can be set to a certain state, and its state can be read externally.




| S | R | Q(t+1)                       |
|---|---|------------------------------|
| 0 | 0 | Q(t)                         |
| 0 | 1 | 0                            |
| 1 | 0 | 1                            |
| 1 | 1 | indeterminate<br>(forbidden) |



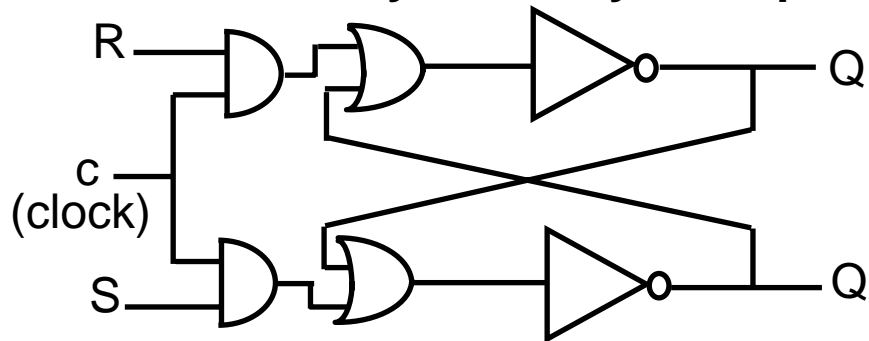
# CLOCKED FLIP FLOPS

In a large digital system with many flip flops, operations of individual flip flops are required to be synchronized to a clock pulse. Otherwise, the operations of the system may be unpredictable.




Clock pulse allows the flip flop to change state only when there is a clock pulse appearing at the c terminal.

 We call above flip flop a Clocked RS Latch, and symbolically as





operates when  
clock is high

 

operates when  
clock is low


# RS-LATCH WITH PRESET AND CLEAR INPUTS

  


# D-LATCH
 
## D-Latch

Forbidden input values are forced not to occur by using an inverter between the inputs



| D | Q(t+1) |
|---|--------|
| 0 | 0      |
| 1 | 1      |

 


# EDGE-TRIGGERED FLIP FLOPS

## Characteristics


- State transition occurs at the rising edge or falling edge of the clock pulse

## Latches

 

respond to the input only during these periods



## Edge-triggered Flip Flops (positive)

 

respond to the input only at this time

# POSITIVE EDGE-TRIGGERED

**D-Flip Flop**

 
 


SR1 inactive  
SR2 active

SR2 inactive  
SR1 active

SR2 inactive  
SR1 active

**JK-Flip Flop**

  


**T-Flip Flop:** JK-Flip Flop whose J and K inputs are tied together to make T input. Toggles whenever there is a pulse on T input.
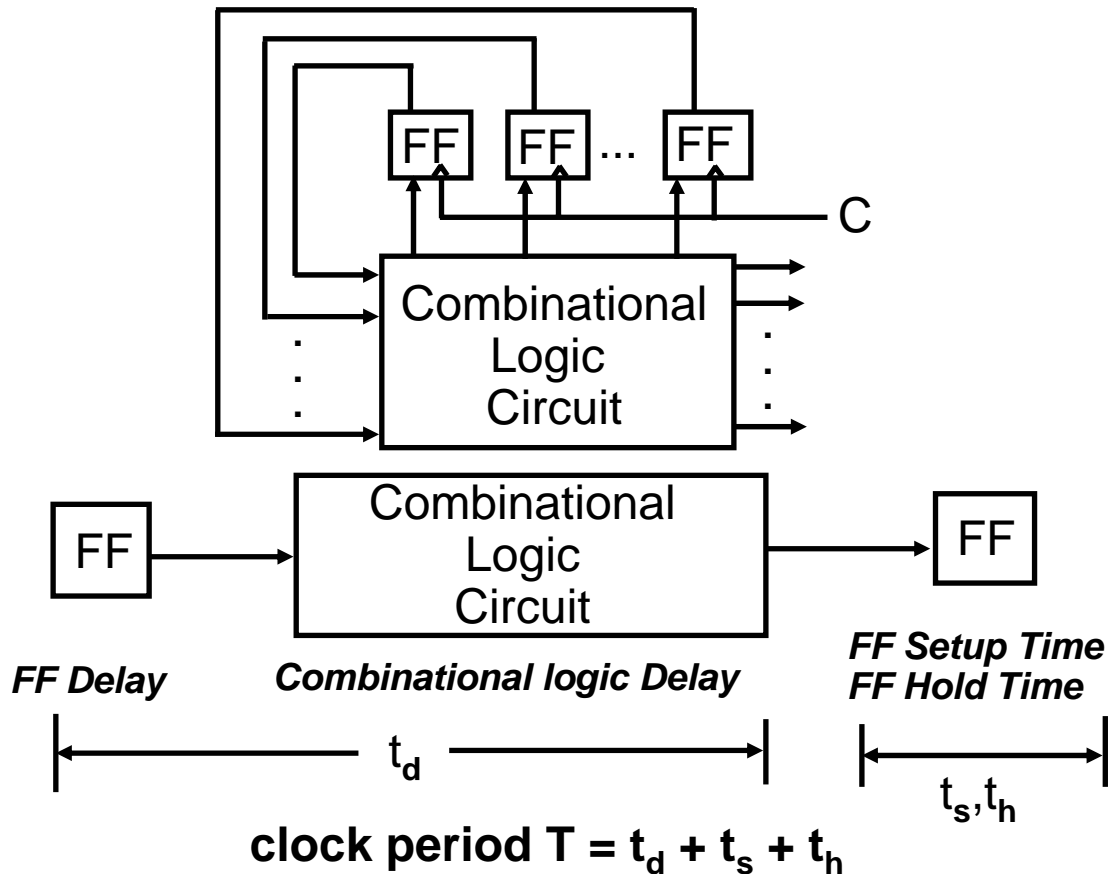
# CLOCK PERIOD

Clock period determines how fast the digital circuit operates.  
How can we determine the clock period ?

Usually, digital circuits are sequential circuits which has some flip flops




# DESIGN EXAMPLE



Design Procedure:

Specification  $\Rightarrow$  State Diagram  $\Rightarrow$  State Table  $\Rightarrow$   
Excitation Table  $\Rightarrow$  Karnaugh Map  $\Rightarrow$  Circuit Diagram

 Example: 2-bit Counter  $\rightarrow$  2 FF's




| current state |   | input<br>x | next state |   | FF inputs |    |    |    |
|---------------|---|------------|------------|---|-----------|----|----|----|
| A             | B |            | A          | B | Ja        | Ka | Jb | Kb |
| 0             | 0 | 0          | 0          | 0 | 0         | d  | 0  | d  |
| 0             | 0 | 1          | 0          | 1 | 0         | d  | 1  | d  |
| 0             | 1 | 0          | 0          | 1 | 0         | d  | d  | 0  |
| 0             | 1 | 1          | 1          | 0 | 1         | d  | d  | 1  |
| 1             | 0 | 0          | 1          | 0 | d         | 0  | 0  | d  |
| 1             | 0 | 1          | 1          | 1 | d         | 0  | 1  | d  |
| 1             | 1 | 0          | 1          | 1 | d         | 0  | d  | 0  |
| 1             | 1 | 1          | 0          | 0 | d         | 1  | d  | 1  |

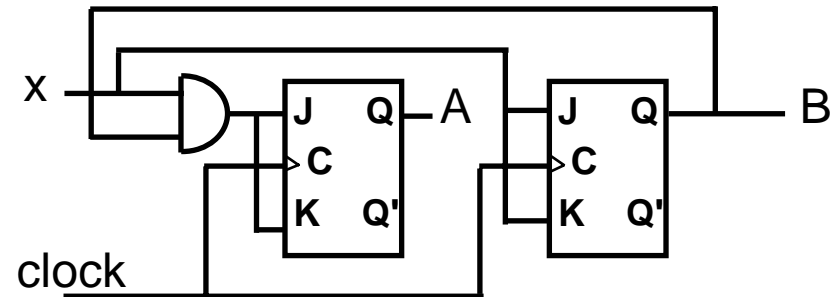 


# SEQUENTIAL CIRCUITS - Registers

## Shift Registers

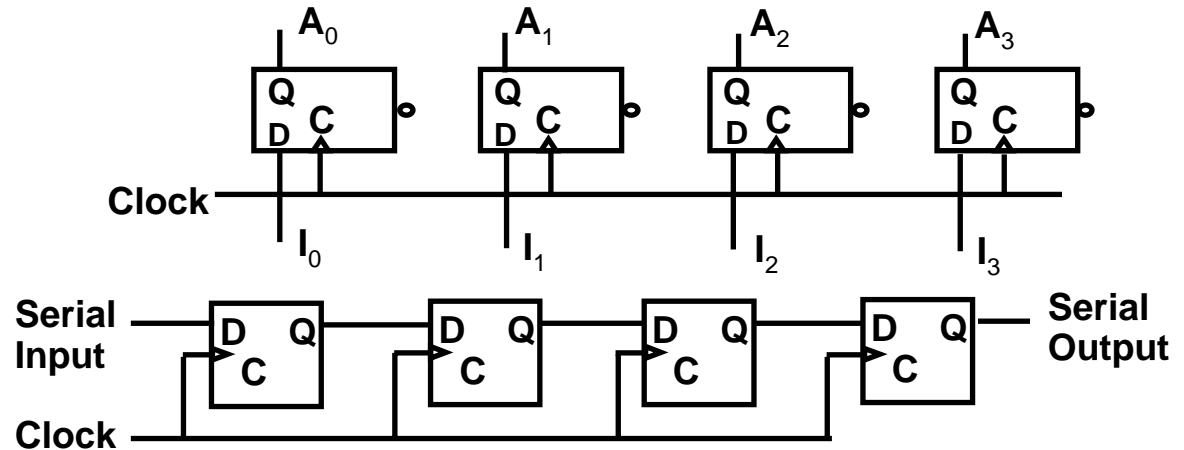

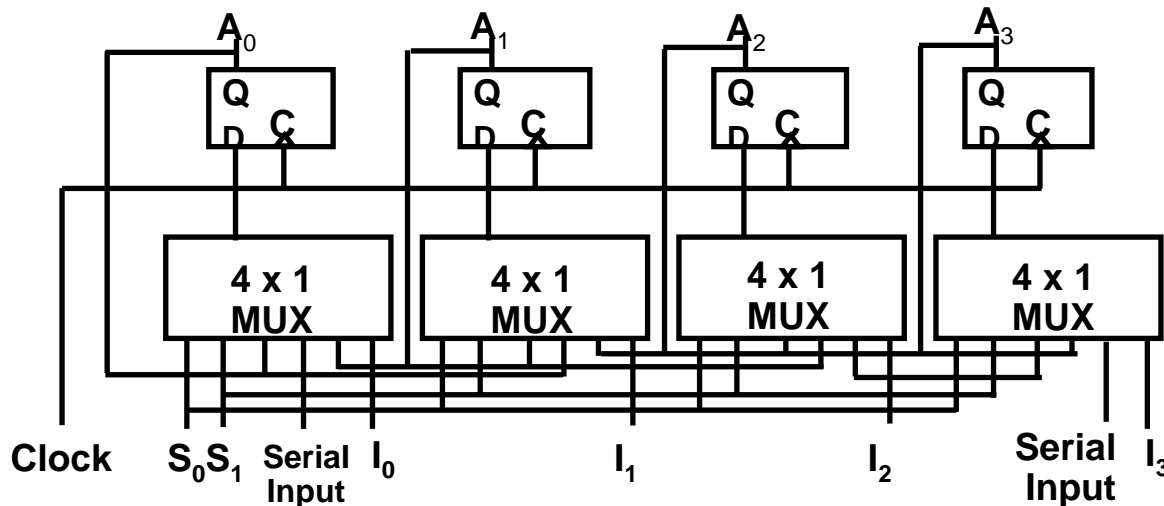
## Bidirectional Shift Register with Parallel Load






# SEQUENTIAL CIRCUITS - Counters

 

# MEMORY COMPONENTS


## ❖ Logical Organization

words  
(byte, or n bytes)

 
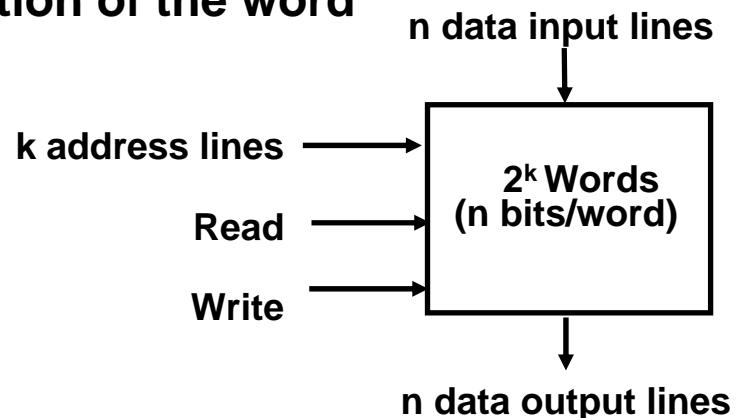
## ❖ Random Access Memory

- Each word has a unique address
- Access to a word requires the same time independent of the location of the word
- Organization




# READ ONLY MEMORY(ROM)

## ❖ 특징

- 오직 읽기 연산에만
- 롬에 있는 정보는 생산되는 동안에 기록
- 구성도=====>>

k address input lines

 


n data output lines

출력 정보는 오직 입력 라인의 정보에 달려 있다.

-> 조합 논리 회로
 
$$\begin{aligned}
 X_0 &= A'B' + B'C \\
 X_1 &= A'B'C + A'BC' \\
 X_2 &= BC + AB'C' \\
 X_3 &= A'BC' + AB' \\
 X_4 &= AB
 \end{aligned}$$



Canonical minterms

$$\begin{aligned}
 X_0 &= A'B'C' + A'B'C + AB'C \\
 X_1 &= A'B'C + A'BC' \\
 X_2 &= A'BC + AB'C' + ABC \\
 X_3 &= A'BC' + AB'C' + AB'C \\
 X_4 &= ABC' + ABC
 \end{aligned}$$

address

Output

| ABC | X <sub>0</sub> | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>4</sub> |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 000 | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 001 | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 010 | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              |
| 011 | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 100 | 0              | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 101 | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 110 | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 111 | 0              | 0              | 1              | 0              | 1              |



# TYPES OF ROM

## ❖ ROM

- 생산되는 동안에 정보 입력
- 생산 공정에서 MASK Pattern 이용
- 변경 불가
- 적은 비용으로 대량생산에 적합. --> 마지막 공정에 이루어진다.

## ❖ PROM (Programmable ROM)

- 전기를 이용하여 PROM 에 프로그래밍하여 저장
- 변경불가
- 많은 비용이 든다.     -> 개발 단계 시스템에서 사용 .  
                                  -> 적은 용량의 시스템에 사용할수 있다.

## ❖ EPROM (Erasable PROM)

- 사용자가 전기를 사용하여 프로그램을 저장
- 저장내용을 지울수 있다. 자외선을 이용하여 내용을 지우고 바꿀수 있다.
- 재사용 할수 있으나, 많은 비용이 든다. → 개발 단계시스템에서 사용된다.  
  → 생산단계에서는 사용되지 않는다.

# INTEGRATED CIRCUITS

## ❖ 집적도에 따른 분류

- SSI - 소규모 집적(small-scale integration)
  - 10개 이하의 독립적인 게이트가 하나의 칩에 포함
  - 게이트의 입출력이 바로 외부 핀과 연결
  
- MSI - 중규모 집적(medium-scale integration)
  - 10에서 200개까지의 게이트를 집적
  - 기본적 디지털 장치를 구현: 디코더, 가산기, 레지스터
  
- LSI - 대규모 집적(large-scale integration)
  - 200에서 1000개까지의 게이트를 집적
  - 디지털 시스템을 형성: 프로세서, 메모리
  
- VLSI - 초대규모 집적(very-large-scale integration)
  - 수천 개의 게이트를 하나의 칩에 집적
  - 대형 메모리, 마이크로 컴퓨터 칩 형성

# INTEGRATED CIRCUITS

## ❖ 구현하는 데 적용된 기술에 따른 분류

- TTL(transistor-transistor logic)
  - 가장 많이 사용되고 있는 논리군
  - 표준 TTL 외에 고속 TTL, 저전력 TTL, 고성능 쇼트키(Schottky) TTL
  - 전원은 5v, Level은 0v와 3.5v
- ECL(emitter-coupled logic)
  - 게이트의 트랜지스터는 불포화 상태에서 동작
  - 고속도가 요구되는 시스템에 사용
  - 전달 지연 시간(Propagation Delay Time)은 1~2 nano초
- MOS(metal-oxide semiconductor)
  - 단상 트랜지스터 사용
  - 대부분 NMOS
- CMOS(complementary MOS)
  - NMOS와 CMOS를 연결하여 구성
  - 회로의 밀도가 높고, 제조공정이 단순, 전력 소비가 적다