

Computer System Architecture



레지스터 전송과 마이크로 연산

- ❖ 레지스터 전송언어
- ❖ 레지스터 전송
- ❖ 버스와 메모리 전송
- ❖ 산술 마이크로 연산
- ❖ 논리 마이크로 연산
- ❖ 시프트 마이크로 연산
- ❖ 산술 논리 시프트 장치



간단한 디지털 시스템

- ❖ **간단한 디지털 시스템을 만들기위해** Combinational와 sequential circuits (learned in Chapters 1 and 2)**이 사용된다.**
- ❖ **이것들은 디지털 컴퓨터의 낮은 레벨을 구성한다.**
- ❖ **간단한 디지털 시스템은 종종 다음의 특색을 이룬다...**
 - the registers they contain, and
 - the operations that they perform.
- ❖ **대표적으로,**
 - What operations are performed on the data in the registers
 - What information is passed between registers




마이크로 연산 (1)

- ❖ 레지스터안의 데이터들로 연산되는 것을 마이크로 연산이라한다.
- ❖ 레지스터안에서 수행되는 연산, 마이크로 연산의 예이다.
 - Shift
 - Load
 - Clear
 - Increment
 - ...

마이크로 연산 (2)

 An elementary operation performed (during one clock pulse), on the information stored in one or more registers



$$R \leftarrow f(R, R)$$

f: shift, load, clear, increment, add, subtract, complement, and, or, xor, ...

디지털 시스템의 구성

❖ 컴퓨터 내부구성의 기술

- 레지스터의 셋팅과 그들의 기능.
- **Micro operations set**
컴퓨터 구성의 한계내에서 하이크로 연산이 허용된다.
- 마이크로 연산을 연속적으로 수행함으로 신호를 제어 한다.
(기능수행을 위해서...)

레지스터 전송 레벨

- ❖ 컴퓨터처럼 보이는 디지털 시스템들은 데이터 전송레벨이라 불리는 방법을 가지고 있다.
- ❖ 중요 관점.
 - The system's registers
 - The data transformations in them, and
 - The data transfers between them.



레지스터 전송 언어

- ❖ 레지스터 전송언어는 더 낡은 디지털 시스템 표현으로 일정한 표시가 사용된다.
- ❖ 컴퓨터의 연산을 위해서 레지스터 전송언어로 표현된 것을 사용한다.
- ❖ 레지스터 전송 언어
 - 상징적인 언어
 - 디지털 컴퓨터의 내부 구성을 기술하는 편리한 틀이다.
 - 디지털 시스템 디자인 과정을 쉽게 하는데 이용된다.



레지스터 디자인

- ❖ 레지스터는 대문자로 표현된다. 종종 숫자에 따라 구분되기도 한다. (e.g., A, R13, IR)
- ❖ 자주 쓰이는 기능 표현:
 - MAR - memory address register
 - PC - program counter
 - IR - instruction register
- ❖ 레지스터와 그 내용은 많은 많은 방법들로 묘사되어 보여 진다.
 - A register can be viewed as a single entity:



MAR

- Registers may also be represented showing the bits of data they contain

레지스터 디자인

- Designation of a register
 - a register
 - portion of a register
 - a bit of a register

  - Common ways of drawing the block diagram of a register



레지스터 전송

- ❖ 어떤 레지스터로 다른 레지스터를 복사하는것
- ❖ 레지스터 전송의 바람직한 결과

$R2 \leftarrow R1$

- 이 경우 R1의 내용이 R2에 복사된다.
- 1클럭펄스 동안에 R1에서 R2로 모든 비트의 전송이 이루어진다.
- 주의 해야 될점은 데이터가 보존 되어야 된다는점이다
; i.e. 에서 R1의 내용이 R2로 변환되면서 바뀌지 않는다고 정의 한다.

레지스터 전송

❖ A register transfer such as

$R3 \leftarrow R5$

디지털 시스템에서는 다음을 의미 한다.

- 데이터 선은 전송레지스터(source register)(R5)와 목적지 레지스터(destination register (R3))로 이어진다.
- R3는 목적지로부터 병렬로 load되어진다.
- 동작 수행은 제어 라인으로 연결 한다.

제어 기능 (*control function*)

- ❖ 조건이 만족 할때 실행 되어야 한다.
- ❖ 이것을 프로 그래밍언어에서 "if" 문법과 비슷하다.
- ❖ 디지털 시스템에서는 , 제어 신호를 거쳐 자구 일어나는데 이를 제어 기능 (*control function*)이라 한다.
 - 신호가 1이라면, 특정 장소에서 수행 된다.
- ❖ 묘사를 한다면...

P: $R2 \leftarrow R1$

만약 $P = 1$ 이라면, R1의 내용을 R2안으로 읽어오는 것이다.",


i.e., if ($P = 1$) then ($R2 \leftarrow R1$)

HARDWARE IMPLEMENTATION OF CONTROLLED TRANSFERS


전송 컨트롤의 하드웨어적 수행

Implementation of
P: $R2 \leftarrow R1$

Block diagram

 

Timing diagram

 

- The same clock controls the circuits that generate the control function and the destination register
- Registers are assumed to use *positive-edge-triggered* flip-flops

동시 수행

- ❖ 만약 두개의 명령이 동시에 수행된다면, 콤마(,)로 나누어 나타낸다.

P: R3 ← R5, MAR ← IR

- ❖ 만약 콘트롤 제어가 P = 1이면, R5을 R3으로 Load하고, 같은 클럭 시간에 (clock), 레지스터를 MAR로 불러 온다.

BASIC SYMBOLS FOR REGISTER TRANSFERS

Symbols	Description	Examples
Capital letters & numerals	Denotes a register	MAR, R2
Parentheses ()	Denotes a part of a register	R2(0-7), R2(L)
Arrow ←	Denotes transfer of information	R2 ← R1
Colon :	Denotes termination of control function	P:
Comma ,	Separates two micro-operations	A ← B, B ← A




레지스터 접속

- ❖ 디지털시스템에서는 많은 레지스터를 가지고 있다.
- ❖ 레지스터에는 가상적인 데이터 값이나 제어 입력을 가지고 있어 직접적으로 다른 레지스터를 읽거나 다른 레지스터 내용을 참조하여 레지스터에 접근한다.
- ❖ 완전히 n 레지스터에 접근 $\rightarrow n(n-1)$ lines
- ❖ $O(n^2)$ cost
 - 큰 디지털 시스템에서는 사실적으로 접근하여 사용하지 않는다.
(This is not a realistic approach to use in a large digital system.)
 - 대신 다르게 접근한다.
- ❖ 회로 전송을 위해 하나로 모은다. – the bus
- ❖ 제어의 선택을 위해 레지스터의 수신지나 목적지를 설정한다.


버스와 버스 전송

Bus is a path(of a group of wires) over which information is transferred, from any of several sources to any of several destinations.

 From a register to bus: $BUS \leftarrow R$




목적지 레지스터의 버스의 전송 구조

 


Three-State Bus Buffers

Normal input A
Control input C

 

Output $Y=A$ if $C=1$
High-impedance if $C=0$

Bus line with three-state buffers

 

RTL에서의 버스 전송

- ❖ 레지스터의 전송은 버스가 명확히 언급되었는가 아닌가에 따라서 명백히 달라진다.

$R2 \leftarrow R1$


or

$BUS \leftarrow R1, R2 \leftarrow BUS$

- ❖ 앞의 것은 버스의 은연중의 실행이다.
- ❖ 뒤의 것은 바람직한 실행이다.


MEMORY (RAM)

 - ❖ 메모리는 레지스터의 숫자를 포함하는 순환 회로에 접근한다.
- ❖ 레지스터는 메모리의 워드 정보를 가지고 있다.
- ❖ R레지스터는 주소 정보를 가지고 있다.
- ❖ 주소 범위는 0 to $r-1$
- ❖ 각각 레지스터는 데이터의 n 비트 가지고 있다.
- ❖ Assume the RAM contains $r = 2^k$ words.
= 이것은 다음에 필요하다. =
 - n data input lines
 - n data output lines
 - k address lines
 - A Read control line
 - A Write control line



MEMORY TRANSFER

 - ❖ 공통적으로, 메모리는 레지스터 장치 레벨에서 M으로 나타내진다.
- ❖ 여러 장소에서의 사용중 이라면 우리가 사용하는 메모리의 내용을 표시할 것이다.
- ❖ 이것은 메모리참조 표기에 쓰인다.
- ❖ 메모리는 컴퓨터 시스템에서 특별한 레지스터에 접근할 때 쓰인다. 그 메모리는 (MAR,AR)에 저장된다.
- ❖ 메모리에 접근할 때, MAR의 내용을 접근하여 특별한 메모리 어드레스 라인에 보낸다.



MEMORY READ

- ❖ 메모리 저장소와 레지스터 안의 내용, 레지스터 전송 표기 값을 읽기는 표현은 다음과 같다.:

$$R1 \leftarrow M[MAR]$$

- ❖ 실행 결과 분석.

- The contents of the MAR get sent to the memory address lines
- A Read (= 1) gets sent to the memory unit
- The contents of the specified address are put on the memory's output data lines
- These get sent over the bus to be loaded into register R1

MEMORY WRITE

- ❖ 메모리 저장소와 레지스터 안의 내용, 레지스터 전송 표기 값을 쓰는 표현은 다음과 같다.:

$$M[MAR] \leftarrow R1$$

- ❖ 실행 결과 분석.

- The contents of the MAR get sent to the memory address lines
- A Write (= 1) gets sent to the memory unit
- The values in register R1 get sent over the bus to the data input lines of the memory
- The values get loaded into the specified address in the memory

SUMMARY OF R. TRANSFER MICROOPERATIONS

$A \leftarrow B$	Transfer content of reg. B into reg. A
$AR \leftarrow DR(AD)$	Transfer content of AD portion of reg. DR into reg. AR
$A \leftarrow \text{constant}$	Transfer a binary constant into reg. A
$ABUS \leftarrow R1,$ $R2 \leftarrow ABUS$	Transfer content of R1 into bus A and, at the same time, transfer content of bus A into R2
AR	Address register
DR	Data register
$M[R]$	Memory word specified by reg. R
M	Equivalent to $M[AR]$
$DR \leftarrow M$	Memory <i>read</i> operation: transfers content of memory word specified by AR into DR
$M \leftarrow DR$	Memory <i>write</i> operation: transfers content of DR into memory word specified by AR

마이크로 연산

❖ 컴퓨터 시스템에서 마이크로 연산은 4가지 타입이 있다.

- 레지스터 전송 마이크로 연산.
- 산술 마이크로 연산
- 논리 마이크로 연산
- 시프트 마이크로 연산

산술 마이크로 연산

❖ 기본적인 산술 마이크로 연산

- Addition
- Subtraction
- Increment
- Decrement

❖ 추가적인 산술 마이크로 연산

- Add with carry
- Subtract with borrow
- Transfer/Load
- etc. ...


Summary of Typical Arithmetic Micro-Operations

$R3 \leftarrow R1 + R2$	Contents of R1 plus R2 transferred to R3
$R3 \leftarrow R1 - R2$	Contents of R1 minus R2 transferred to R3
$R2 \leftarrow R2'$	Complement the contents of R2
$R2 \leftarrow R2' + 1$	2's complement the contents of R2 (negate)
$R3 \leftarrow R1 + R2' + 1$	subtraction
$R1 \leftarrow R1 + 1$	Increment
$R1 \leftarrow R1 - 1$	Decrement




BINARY ADDER / SUBTRACTOR / INCREMENTER


Binary Adder

 


Binary Adder-Subtractor

 

Binary Incrementer

 

산술 회로

 

S1	S0	Cin	Y	Output	Microoperation
0	0	0	B	$D = A + B$	Add
0	0	1	B	$D = A + B + 1$	Add with carry
0	1	0	B'	$D = A + B'$	Subtract with borrow
0	1	1	B'	$D = A + B' + 1$	Subtract
1	0	0	0	$D = A$	Transfer A
1	0	1	0	$D = A + 1$	Increment A
1	1	0	1	$D = A - 1$	Decrement A
1	1	1	1	$D = A$	Transfer A

논리 마이크로 연산

- ❖ Specify binary operations on the strings of bits in registers
 - Logic microoperations are bit-wise operations, i.e., they work on the individual bits of data
 - useful for bit manipulations on binary data
 - useful for making logical decisions based on the bit value
- ❖ There are, in principle, 16 different logic functions that can be defined over two binary input variables

A	B	F ₀	F ₁	F ₂	...	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅
0	0	0	0	0	...	1	1	1
0	1	0	0	0	...	1	1	1
1	0	0	0	1	...	0	1	1
1	1	0	1	0	...	1	0	1

- ❖ However, most systems only implement four of these
 - AND (\wedge), OR (\vee), XOR (\oplus), Complement/NOT
- ❖ The others can be created from combination of these


논리 마이크로 연산 리스트

- 논리 마이크로 연산 리스트
 - 16 different logic operations with 2 binary vars.
 - n binary vars $\rightarrow 2^{2^n}$ functions
- 2개의 값과 대응하는 16 마이크로 연산 로직 진리표.

x	y	Boolean Function	Micro-Operations	Name
0	0	$F_0 = 0$	$F \leftarrow 0$	Clear
0	0	$F_1 = xy$	$F \leftarrow A \wedge B$	AND
0	0	$F_2 = xy'$	$F \leftarrow A \wedge B'$	
0	0	$F_3 = x$	$F \leftarrow A$	Transfer A
0	1	$F_4 = x'y$	$F \leftarrow A' \wedge B$	
0	1	$F_5 = y$	$F \leftarrow B$	Transfer B
0	1	$F_6 = x \oplus y$	$F \leftarrow A \oplus B$	Exclusive-OR
0	1	$F_7 = x + y$	$F \leftarrow A \vee B$	OR
1	0	$F_8 = (x + y)'$	$F \leftarrow (A \vee B)'$	NOR
1	0	$F_9 = (x \oplus y)'$	$F \leftarrow (A \oplus B)'$	Exclusive-NOR
1	0	$F_{10} = y'$	$F \leftarrow B'$	Complement B
1	0	$F_{11} = x + y'$	$F \leftarrow A \vee B'$	
1	1	$F_{12} = x'$	$F \leftarrow A'$	Complement A
1	1	$F_{13} = x' + y$	$F \leftarrow A' \vee B$	
1	1	$F_{14} = (xy)'$	$F \leftarrow (A \wedge B)'$	NAND
1	1	$F_{15} = 1$	$F \leftarrow \text{all 1's}$	Set to all 1's



논리 마이크로 연산 의 하드웨어 구성

 

Function table

S_1	S_0	Output	μ -operation
0	0	$F = A \wedge B$	AND
0	1	$F = A \vee B$	OR
1	0	$F = A \oplus B$	XOR
1	1	$F = A'$	Complement

논리 마이크로 연산 적용하기

- ❖ 논리 마이크로 연산은 레지스터 안의 명령어 각각의 비트를 조정한다.
- ❖ A레지스터안의 데이터를 참조한다. 다른 레지스터 B 는 A에 만족하게 수정한다.

- Selective-set $A \leftarrow A + B$
- Selective-complement $A \leftarrow A \oplus B$
- Selective-clear $A \leftarrow A \cdot B'$
- Mask (Delete) $A \leftarrow A \cdot B$
- Clear $A \leftarrow A \oplus B$
- Insert $A \leftarrow (A \cdot B) + C$
- Compare $A \leftarrow A \oplus B$
-



SELECTIVE SET

- ❖ In a selective set operation, the bit pattern in B is used to *set* certain bits in A

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ A_t \\ 1\ 0\ 1\ 0\ B \\ \hline 1\ 1\ 1\ 0\ A_{t+1} \end{array} \quad (A \leftarrow A + B)$$

- ❖ If a bit in B is set to 1, that same position in A gets set to 1, otherwise that bit in A keeps its previous value



SELECTIVE 보완

- ❖ In a selective complement operation, the bit pattern in B is used to *complement* certain bits in A

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ A_t \\ 1\ 0\ 1\ 0\ B \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ A_{t+1} \end{array} \quad (A \leftarrow A \oplus B)$$

- ❖ If a bit in B is set to 1, that same position in A gets complemented from its original value, otherwise it is unchanged



CLEAR 선택

- ❖ In a selective clear operation, the bit pattern in B is used to *clear* certain bits in A

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ A_t \\ 1\ 0\ 1\ 0\ B \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ A_{t+1} \end{array} \quad (A \leftarrow A \cdot B')$$

- ❖ If a bit in B is set to 1, that same position in A gets set to 0, otherwise it is unchanged

MASK 연산

- ❖ In a mask operation, the bit pattern in B is used to *clear* certain bits in A

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ A_t \\ 1\ 0\ 1\ 0\ B \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ A_{t+1} \end{array} \quad (A \leftarrow A \cdot B)$$

- ❖ If a bit in B is set to 0, that same position in A gets set to 0, otherwise it is unchanged



CLEAR 연산

- ❖ In a clear operation, if the bits in the same position in A and B are the same, they are cleared in A, otherwise they are set in A

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ A_t \\ 1\ 0\ 1\ 0\ B \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ A_{t+1} \end{array} \quad (A \leftarrow A \oplus B)$$



연산 삽입

❖ An insert operation is used to introduce a specific bit pattern into A register, leaving the other bit positions unchanged

❖ This is done as

- A mask operation to clear the desired bit positions, followed by
- An OR operation to introduce the new bits into the desired positions
- Example

◆ Suppose you wanted to introduce 1010 into the low order four bits of A:

1101 1000 1011 0001 A (Original)

1101 1000 1011 1010 A (Desired)

◆ 1101 1000 1011 0001 A (Original)

1111 1111 1111 0000 Mask

1101 1000 1011 0000 A

(Intermediate)

0000 0000 0000 1010 Added bits


1101 1000 1011 1010 A (Desired)




시프트 마이크로 연산

- ❖ There are three types of shifts
 - *Logical shift*
 - *Circular shift*
 - *Arithmetic shift*
- ❖ What differentiates them is the information that goes into the serial input

• A right shift operation

 


• A left shift operation

 


논리 시프트

❖ In a logical shift the serial input to the shift is a 0.

❖ A right logical shift operation:

 

❖ A left logical shift operation:

 


❖ In a Register Transfer Language, the following notation is used

- *shl* for a logical shift left
- *shr* for a logical shift right
- Examples:
 - ◆ $R2 \leftarrow shr R2$
 - ◆ $R3 \leftarrow shl R3$


순환 시프트

❖ In a circular shift the serial input is the bit that is shifted out of the other end of the register.

❖ A right circular shift operation:

 

❖ A left circular shift operation:

 

❖ In a RTL, the following notation is used

- *cil* for a circular shift left
- *cir* for a circular shift right


■ Examples:

- ◆ $R2 \leftarrow cir R2$
- ◆ $R3 \leftarrow cil R3$


산술 시프트

- ❖ 산술시프트는 정수 바이너리 표현을 의미한다. (integer)
- ❖ 왼쪽 시프트는 2를 곱하는 연산과 같다.
- ❖ 오른쪽 시프트는 2를 나누는 연산과 같다.
- ❖ 산술시프트에서 중요한 점은 실행시 수의 부호를 지키면서 곱하기나 나누기 연산을 실행하는 것이다.

- ❖ A right arithmetic shift operation:

 


- ❖ A left arithmetic shift operation:

 

산술 시프트


❖ 왼쪽 산술 연산에서는 overflow를 체크하여야 한다.

 


❖ RTL에서는 다음의 표기법을 사용한다.

- *ashl* for an arithmetic shift left
- *ashr* for an arithmetic shift right
- Examples:
 - ◆ $R2 \leftarrow ashr R2$
 - ◆ $R3 \leftarrow ashl R3$

시프트 마이크로 연산의 하드웨어 구현

 

산술 논리 시프트 장치

 

S3	S2	S1	S0	Cin	Operation	Function
0	0	0	0	0	$F = A$	Transfer A
0	0	0	0	1	$F = A + 1$	Increment A
0	0	0	1	0	$F = A + B$	Addition
0	0	0	1	1	$F = A + B + 1$	Add with carry
0	0	1	0	0	$F = A + B'$	Subtract with borrow
0	0	1	0	1	$F = A + B' + 1$	Subtraction
0	0	1	1	0	$F = A - 1$	Decrement A
0	0	1	1	1	$F = A$	Transfer A
0	1	0	0	X	$F = A \wedge B$	AND
0	1	0	1	X	$F = A \vee B$	OR
0	1	1	0	X	$F = A \oplus B$	XOR
0	1	1	1	X	$F = A'$	Complement A
1	0	X	X	X	$F = shr A$	Shift right A into F
1	1	X	X	X	$F = shl A$	Shift left A into F

