

HM\_Vending

## ■ 목 차

1. 개 요
2. Spec & Function
3. 동작원리
4. 전체 블록도
5. 컨트롤러 블록도
6. 모듈 구성도
7. 시뮬레이션 시나리오
8. 시뮬레이션 캡처

## ■ 개요

- 목 적 : Verilog로 설계된 Vending Machine
- 제작언어 : Verilog
- 사용 툴 : ModelSim, Xilinx


## ■ Spec & Function

- 총 4개의 상품 판매 가능한 제품
  - 400, 500, 600, 700원으로 진열
- 십진수 4자리 연산의 구현
  - 100원 - 1000원까지 주화 가능
  - 1000원 단위까지 7- Segment 표시
- 푸시 버튼 / 키 패드를 통한 입력
- LED / 7-segment를 통한 출력
- 관리자 모드 상품 수량 입력




한백 Empos - II  
보드


## ■ 동작원리

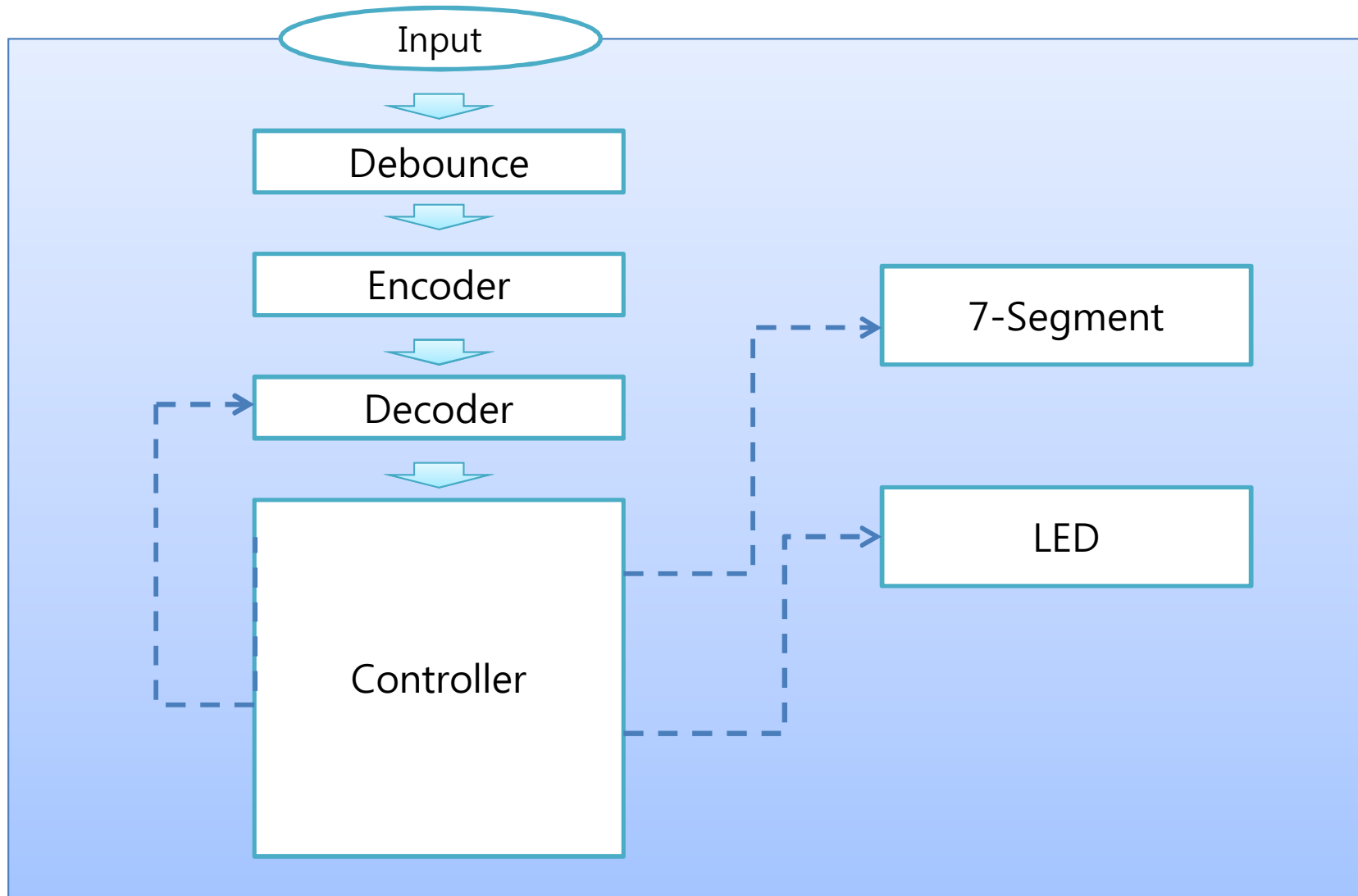

# ■ 전체 블록도

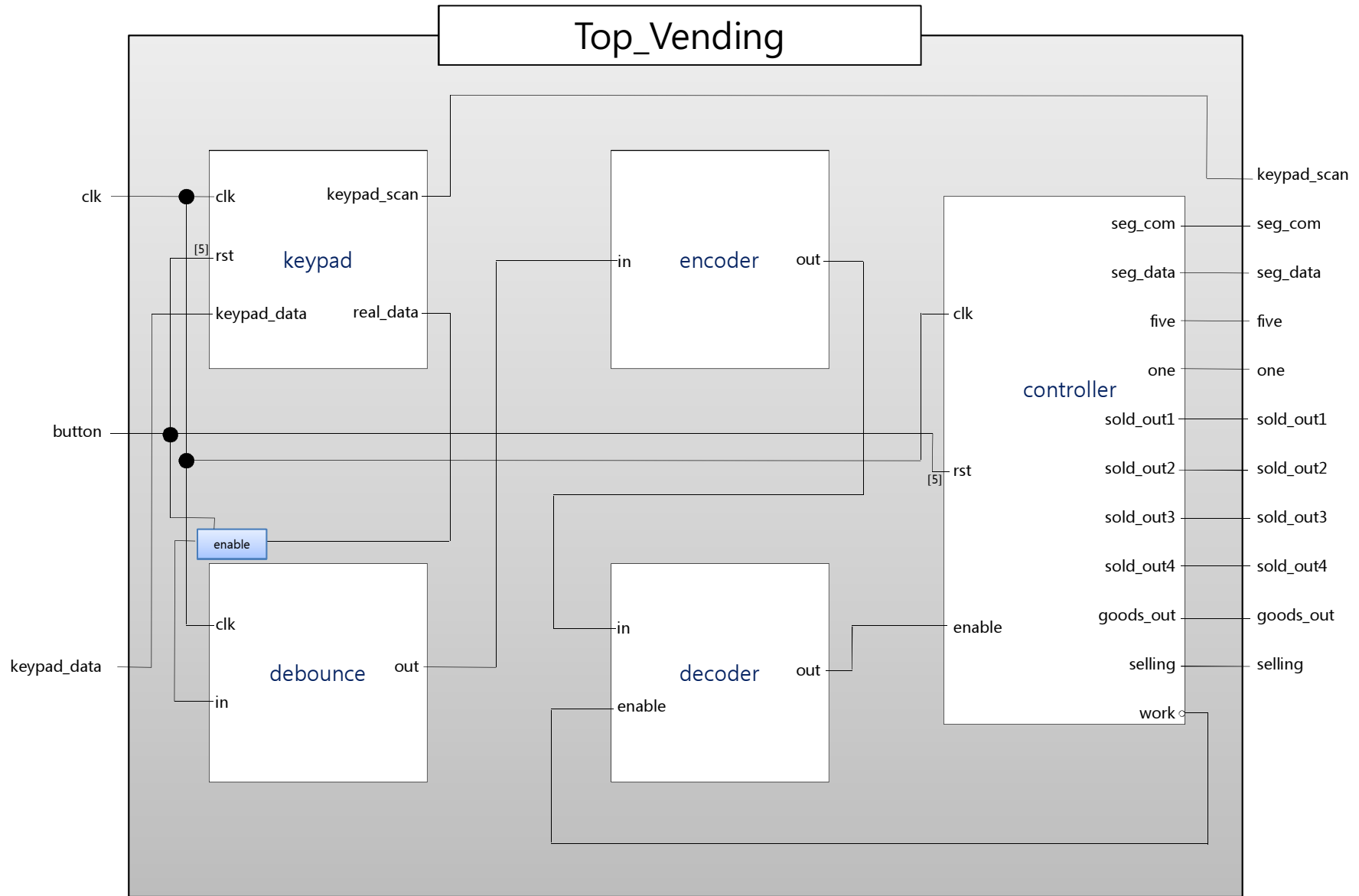

# Controller 블록도

 

# 컨트롤러 설명

## 컨트롤러 모듈 목적

- 총체적인 자판기를 통제, 관리
- 디코더에서 나온 신호의 기억 후 디코더 모듈 정지
- 돈과 재고량을 입력으로 저장, 다른 모듈에게 연결
- 돈을 항상 최신화, 재고량 매진 여부 판단

## 제품 모듈 목적

- 5개의 제품 모듈로 구성
- 각 제품의 재고량과 값을 저장



# 모듈 설명

## 관리자 모듈 목적

- 메뉴의 종류, 재고량 입력으로 받음
- 메뉴버튼에 따른 재고량을 하나씩 올림 ▶ Adder
- 완료 버튼을 누르면 컨트롤러에게 완료 신호 전달

## 반환 모듈 목적

- 컨트롤러에게 현재돈을 입력으로 받음
- 현재돈을 0으로 초기화
- 결과를 7-Seg 모듈로 보낸 후 출력

# 모듈 설명


## 덧셈 모듈 목적

- 현재 돈 값과 입력된 돈 값의 정보를 받음
- BCD Adder를 활용 값을 변환
- 변환된 값을 7-seg, 컨트롤러에게 전달

## 뺄셈 모듈 목적

- 컨트롤러에게 현재돈과 상품 가격을 입력으로 받음
- 현재돈과 상품 가격을 minus 후 값을 변환
- 결과를 7-seg, 컨트롤러에게 전달
- 상품의 재고량을 -1 한 후 전달


- **Module (Keypad)**

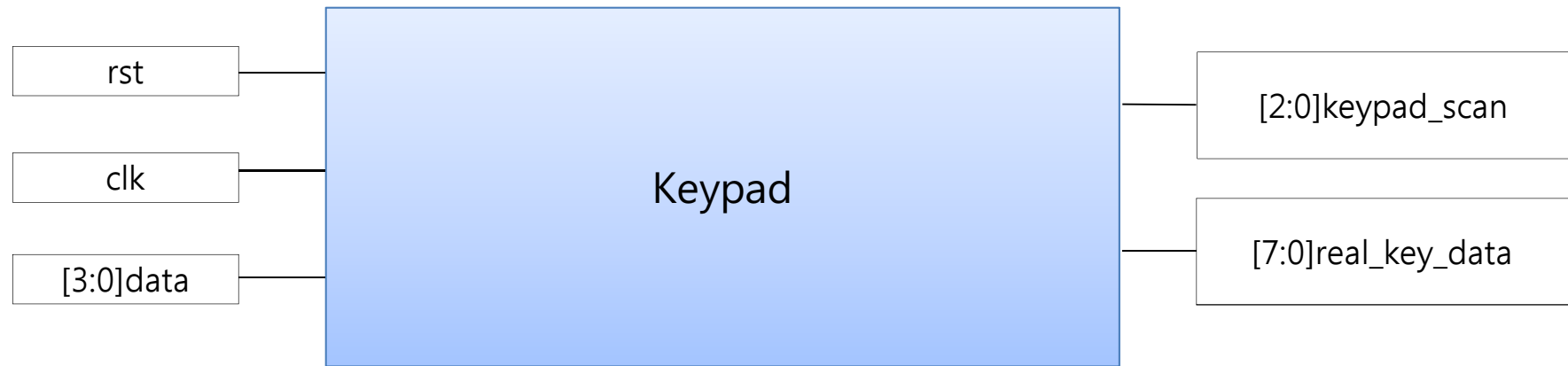

## ■ Module (Keypad)

Pin Name	I/O	T/S	Description
rst	In	button[5] (Top)	초기화 버튼
clk	In	clk (Top)	clk
data	In	key_data (Top)	Button 입력
keypad_scan	Out	key_scan (Top)	Button 탐색
real_data	Out	enable (Top)	최종값 출력


- **Module (Debounce)**

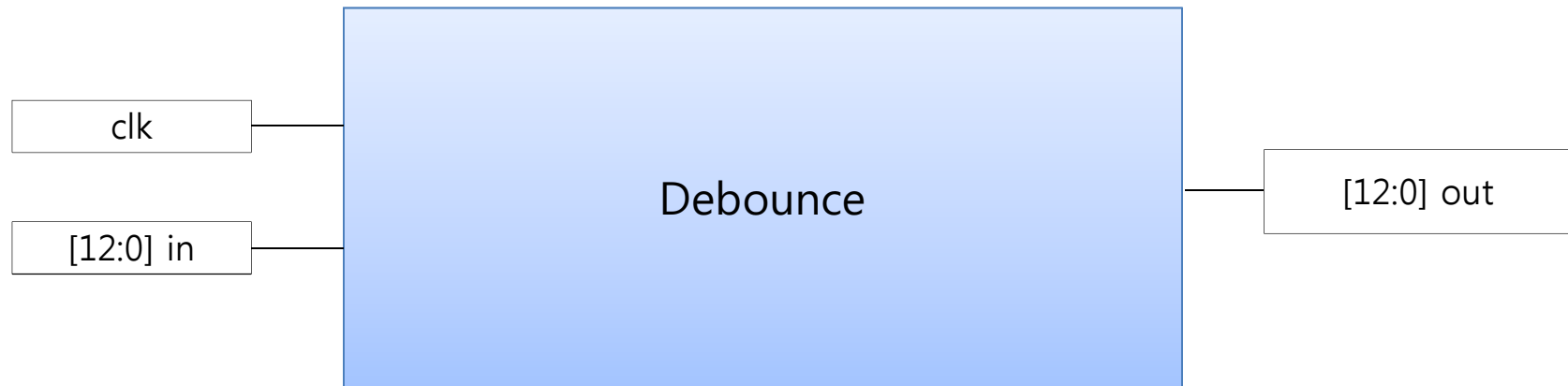

## ■ Module (Debounce)

Pin Name	I/O	T/S	Description
clk	In	clk (Top)	clk
in	In	enable (Top)	입력 버튼
out	Out	in (encoder)	enable 신호

- **Module (admin)**

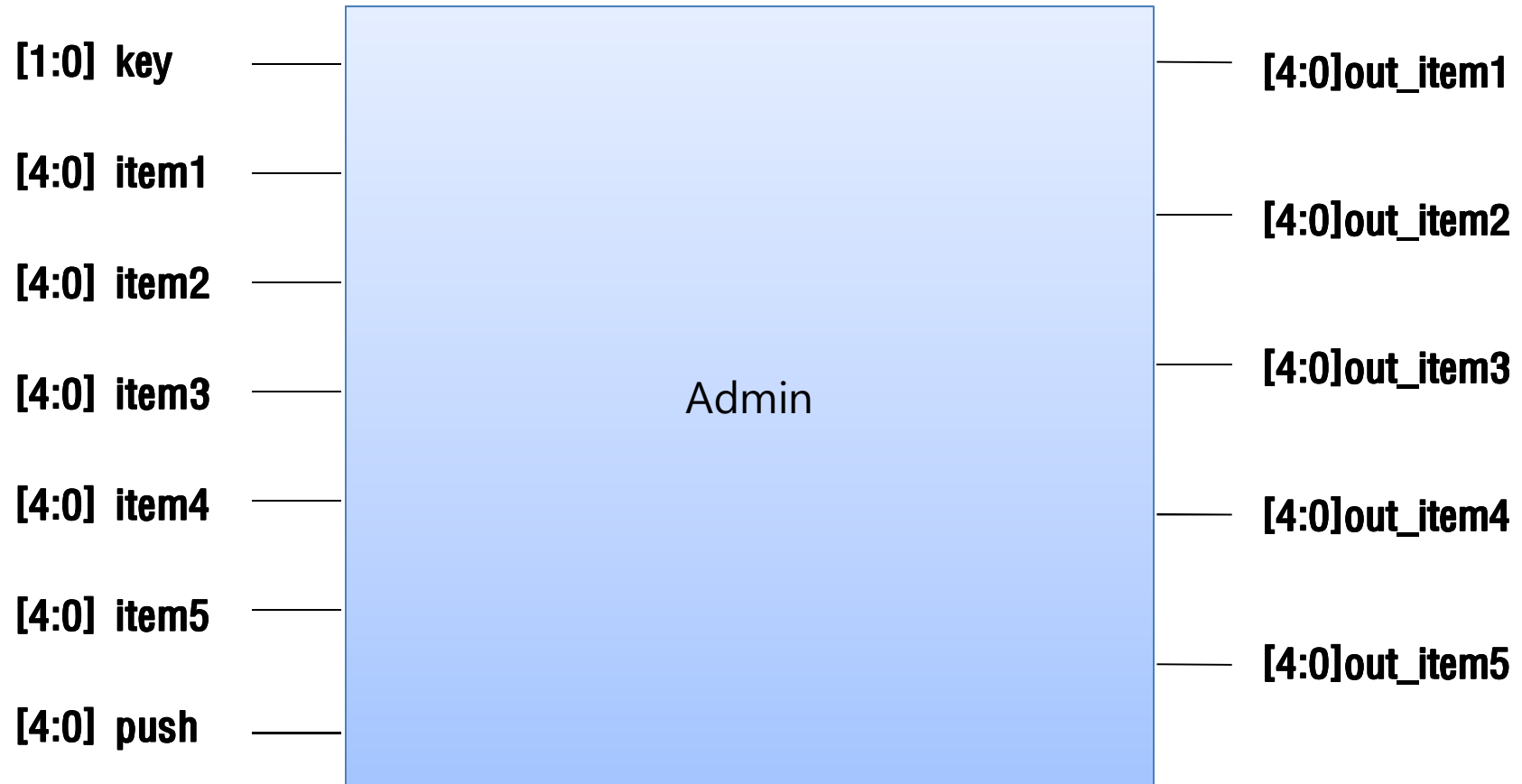

## ■ Signal 구성도

### Input

[1:0] key : Start and End Key

[4:0] item : 상품 모듈로 부터 item 수량 입력 (5)

[4:0] push : 상품의 수량을 +1

### Output

[4:0] out\_item : 계산된 item의 수량을 출력 (5)

### Reg

[4:0] save\_item : 계산중 item의 수량을 임시저장 (5)





# 모듈 알고리즘

[1:0] key

```
key[0] = 1
save_item1 <= item1
save_item2 <= item2
save_item3 <= item3
save_item4 <= item4
save_item5 <= item5
```

```
key[1] = 1
out_item1 <= save_item1
out_item2 <= save_item2
out_item3 <= save_item3
out_item4 <= save_item4
out_item5 <= save_item5
```

[4:0] push

```
push[0] = 1
save_item1 <= save_item1+1
push[1] = 1
save_item2 <= save_item2+1
push[2] = 1
save_item3 <= save_item3+1
push[3] = 1
save_item4 <= save_item4+1
push[4] = 1
save_item5 <= save_item5+1
```

# ■ 관리자 모듈 소스

```
always @(key) begin
```

reg



```
    if(key[0] == 1)begin
```

```
        save_item1 <= item1;
        save_item2 <= item2;
        save_item3 <= item3;
        save_item4 <= item4;
        save_item5 <= item5;
```

```
    end
```


```
    else if(key[1] == 1)begin
```

```
        out_item1 <= save_item1;
        out_item2 <= save_item2;
        out_item3 <= save_item3;
        out_item4 <= save_item4;
        out_item5 <= save_item5;
```

output



```
end
```

 

input

```
always @(push) begin
```

```
    if(push[0] == 1) save_item1 <= save_item1 + 1;
```

```
    else if(push[1] == 1) save_item2 <= save_item2 + 1;
```


```
    else if(push[2] == 1) save_item3 <= save_item3 + 1;
```

```
    else if(push[3] == 1) save_item4 <= save_item4 + 1;
```

```
    else if(push[4] == 1) save_item5 <= save_item5 + 1;
```

```
end
```

- **Module (BCD Adder)**

 

## ■ Module (BCD Adder)

Pin Name	I/O	T/S	Description
enable	In	enable (controller)	Enable 신호
clk	In	clk (Top)	CLK
[7:0]money	In	money (controller)	기존에 있는 돈
hundred	In	enable (controller)	백원 신호
fivehundred	In	enable (controller)	오백원 신호
[3:0]first_sum	Out	money (controller)	백단위 출력
[3:0]second_sum	Out	money (controller)	천단위 출력
done	Out	selling (controller)	End 신호

# BCD Adder

## BCD Adder의 의미

- Binary Coded Decimal Adder (이진화 십진수 덧셈기)


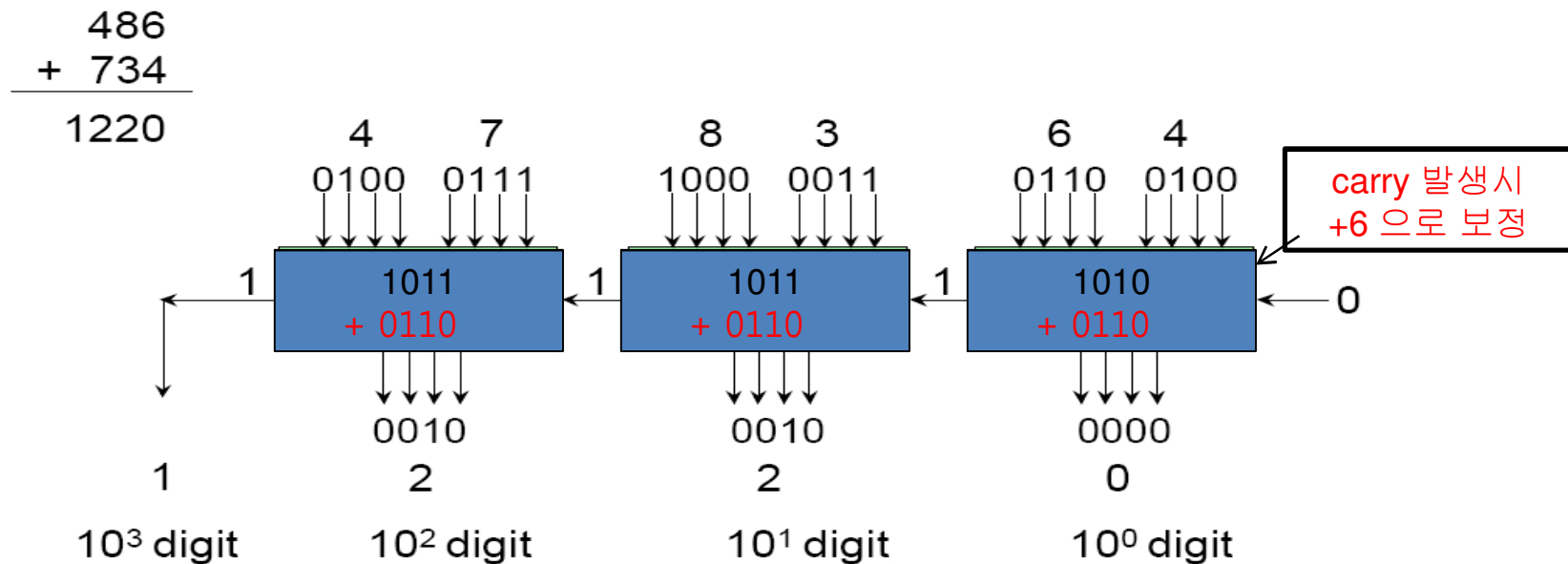


그림 출처 - 이재웅 교수님 수업 자료 -


# ■ 덧셈모듈 구성도

$$\begin{array}{r} \text{ex) } 5 \ 4 \\ + 3 \ 2 \\ \hline 8 \ 6 \end{array}$$


## Top Module

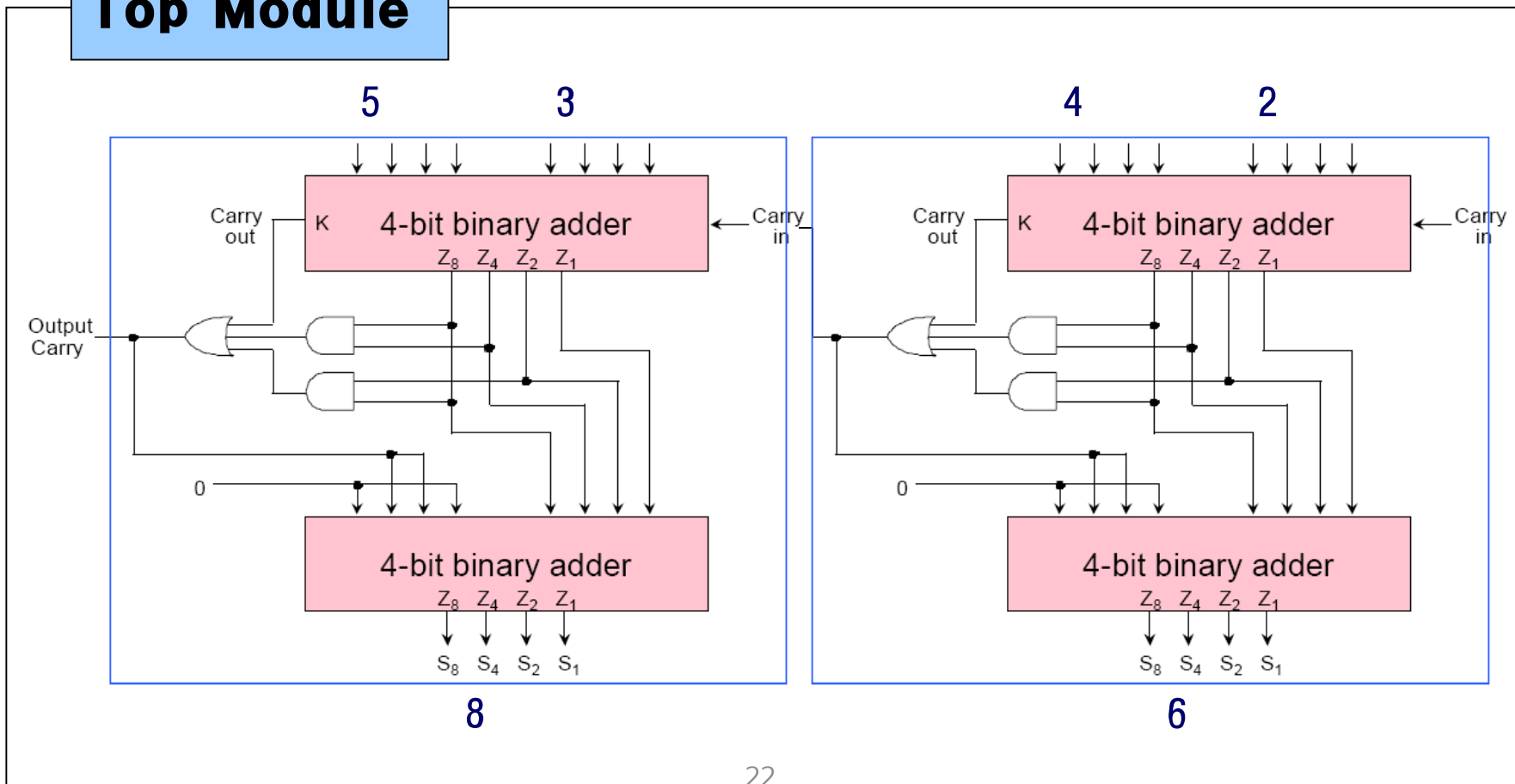

# Formation

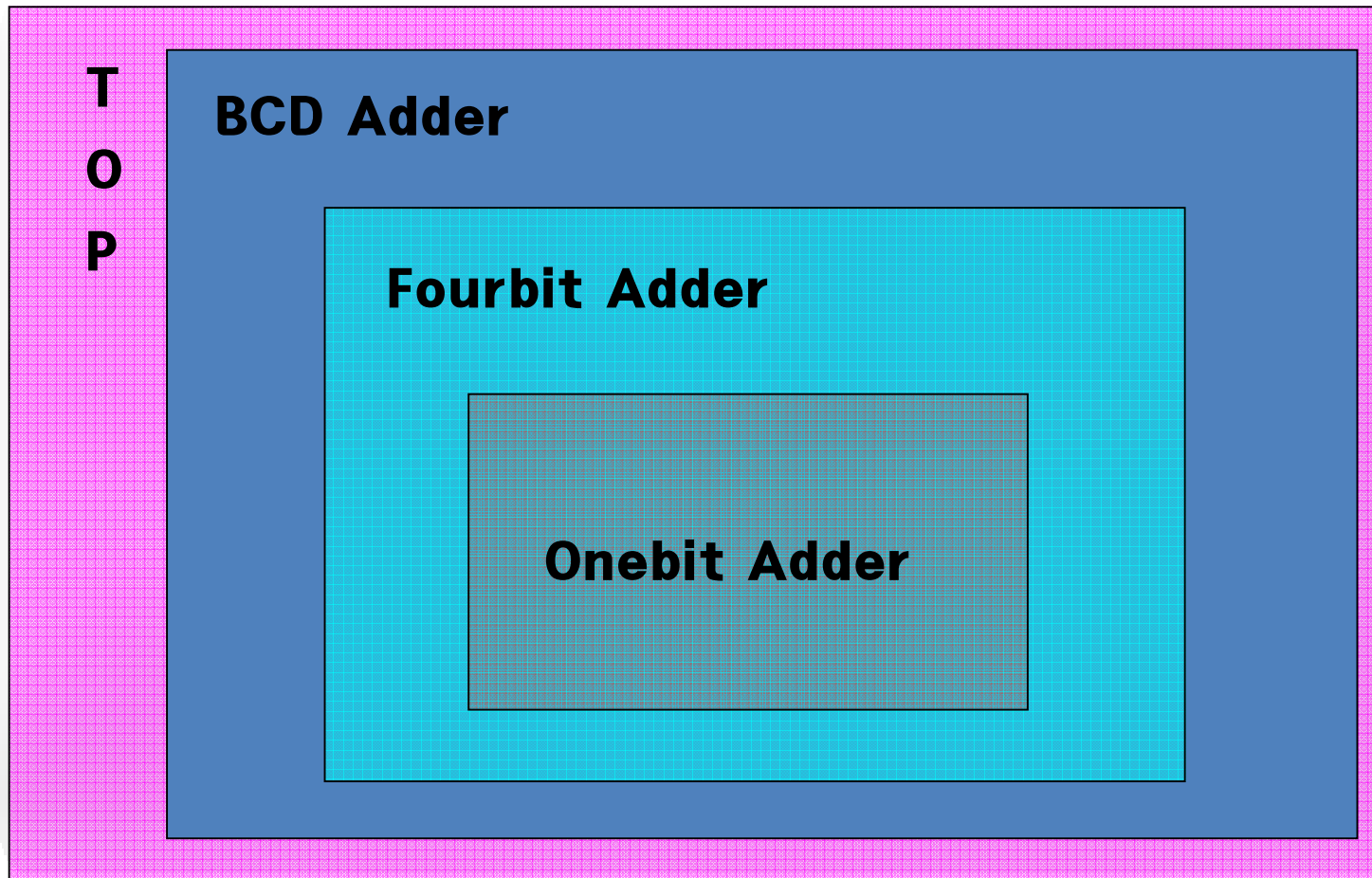


## ■ 모듈 관계도

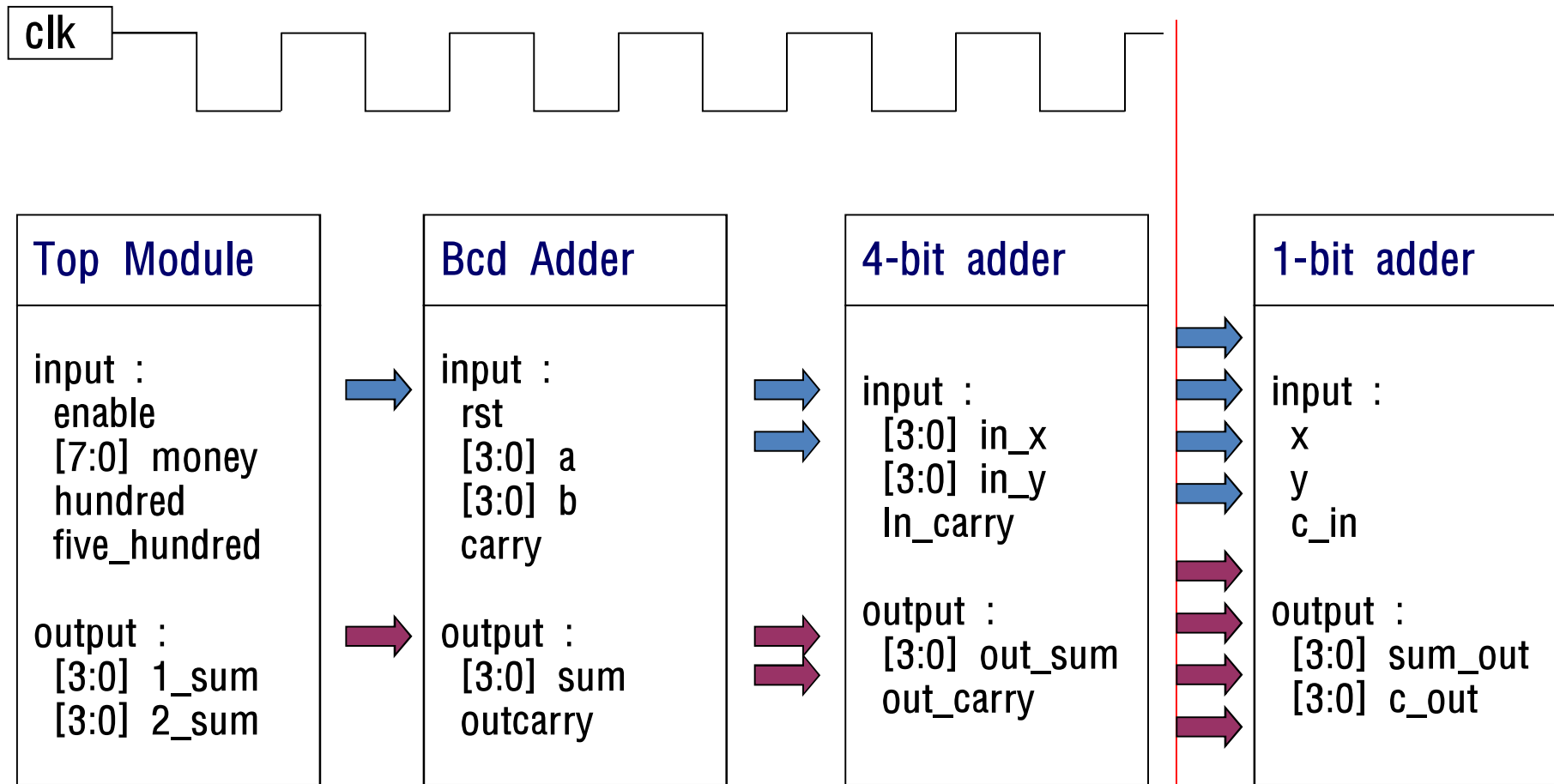




- **Module (BCD Subtractor)**

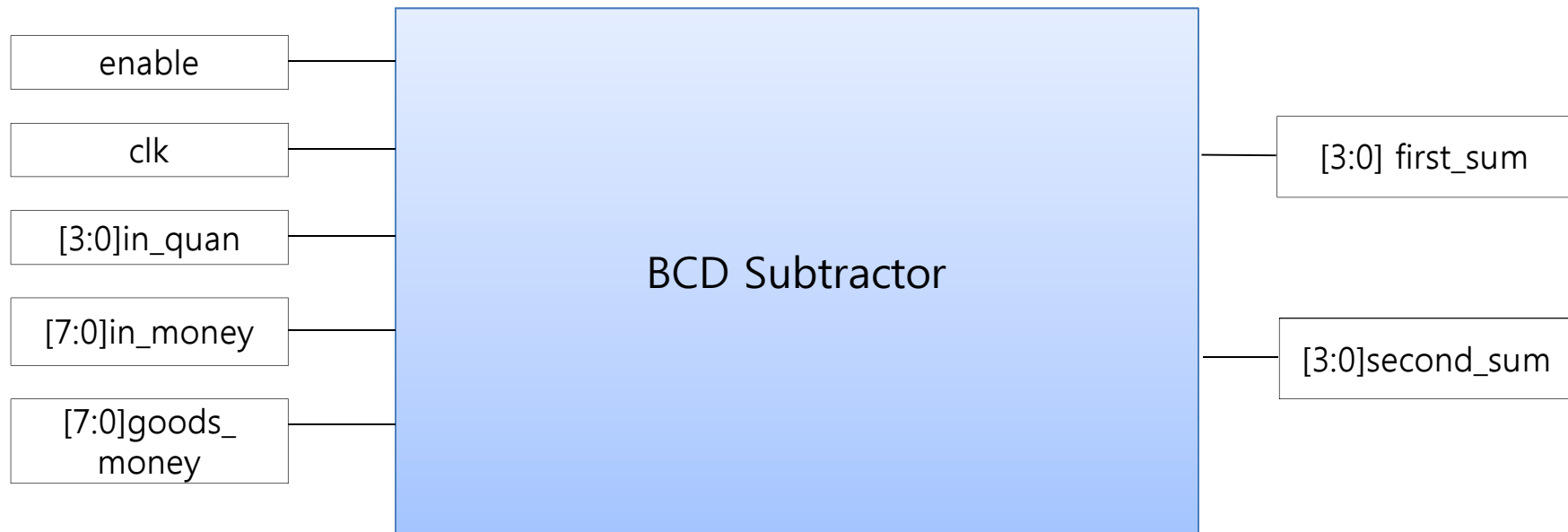

## ■ Module (BCD Subtractor)

Pin Name	I/O	T/S	Description
enable	In	enable (controller)	Enable 신호
clk	In	clk (Top)	CLK
[3:0] in_quan	In	in_quan (controller)	상품의 수량
[7:0]in_money	In	in_money (controller)	컨트롤러의 현재 돈
[7:0]goods_money	In	money (goods)	상품가격
[7:0]out_money	Out	money (controller)	계산 후 잔액
[3:0]out_quan	Out	in_quan (controller)	상품배출 후 수량


- **Module (7-Segment)**

 

## ■ Module (7-Segment)

Pin Name	I/O	T/S	Description
clk	In	clk (Top)	CLK
rst	In	button[5] (Top)	초기화 버튼
[7:0]money	In	money (controller)	출력할 돈의 값
[7:0]seg_com	Out	seg_com (controller)	출력 위치
[6:0]seg_data	Out	seg_data (controller)	출력할 숫자

# 7-segment 이론

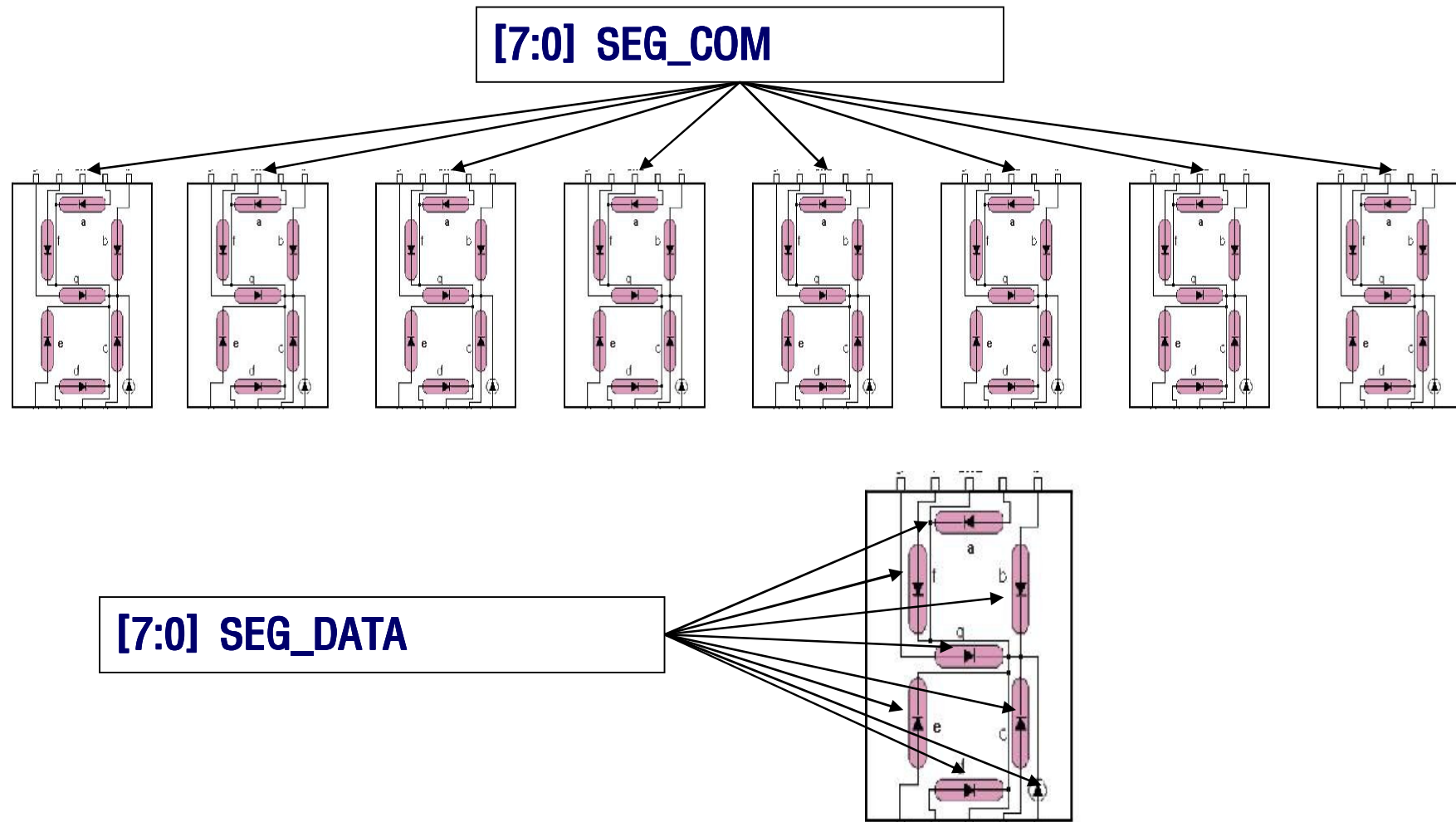

## ■ 7-segment 구성도



## ■ 7-segment 알고리즘

구분	input	seg_com	seg_out
0	0000	0111_1111	0011_1111
1	0001		0000_0110
2	0010		0101_1011
3	0011		0100_1111
4	0100		0110_0110
5	0101		0110_1101
6	0110		0111_1101
7	0111		0000_0111
8	1000		0111_1111
9	1001		0110_0111


## ■ FPGA 보드의 H/W Description

signal	xilinx	description	signal	xilinx	description
SEG_COM[0]	AD2	Segment 1 Select	SEG_DATA[0]	AF5	Segment data A
SEG_COM[1]	W2	Segment 2 Select	SEG_DATA[1]	AE5	Segment data B
SEG_COM[2]	W1	Segment 3 Select	SEG_DATA[2]	AB6	Segment data C
SEG_COM[3]	AB4	Segment 4 Select	SEG_DATA[3]	AA6	Segment data D
SEG_COM[4]	AB3	Segment 5 Select	SEG_DATA[4]	K26	Segment data E
SEG_COM[5]	W6	Segment 6 Select	SEG_DATA[5]	K25	Segment data F
SEG_COM[6]	W5	Segment 7 Select	SEG_DATA[6]	AC2	Segment data G
SEG_COM[7]	W4	Segment 8 Select	SEG_DATA[7]	AC1	Segment data H

보드마다 핀 번호가 다르므로 확인 필수 !!



## ■ Module (Refund)

 

## ■ Module (Refund)

Pin Name	I/O	T/S	Description
clk	In	clk (Top)	CLK
enable	In	enable (controller)	enable 신호
[7:0]in_money	In	money (controller)	기존의 값
[7:0]out_money	Out	money (controller)	계산 후 값
five	Out	five (controller)	500원 배출 신호
one	Out	one (controller)	100원 배출 신호
Sub_done	Out	finish (controller)	모듈 End 신호
done	Out	finish (controller)	전체 End 신호

- **Module (Goods)**



## ■ Module (Goods)

Pin Name	I/O	T/S	Description
enable	In	enable (controller)	Enable 신호
clk	In	clk (Top)	CLK
[3:0] in_quan	In	quan (controller)	기존 상품 수량
[7:0] in_money	In	money (goods)	기존 상품 가격
[3:0] out_quan	Out	quan (controller)	계산 후 상품 수량
[7:0] out_money	Out	money (controller)	계산 후 상품 가격
done	Out	finish (controller)	End 신호

## ■ 시뮬레이션 시나리오

